
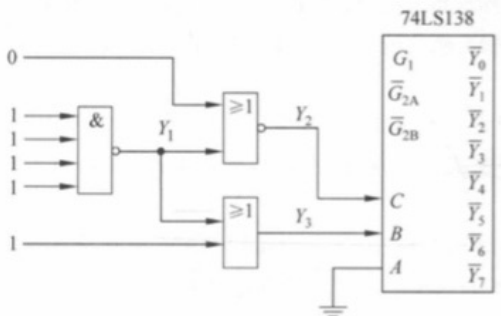
3. 在图 5-43 中，74LS138 译码器的($\overline{Y_3}$)输出端会输出低电平。



◆图 5-43　题 3 的译码电路

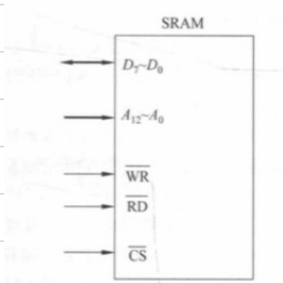4. 根据图 5-44 中给出的 SRAM 芯片引脚，可判断出它的容量是(8K)。




◆图 5-44　RAM 存储器芯片引脚

2^{13}

7. 采用容量为 64K×1b 的 DRAM 芯片构成地址为 00000H～7FFFFH 的内存，需要的芯片数为(128)。

16位　80000

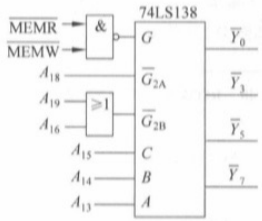8. 对图 5-45 所示的译码电路，74LS138 译码器的输出端 Y_0、Y_3、Y_5 和 Y_7 所决定的内存地址范围分别是(　　)、(　　)、(　　)、(　　)。



◆图 5-45　题 8 的译码电路

Y_0：00000H～01FFFH 和 20000H～21FFFH

Y_3：06000H～07FFFH 和 26000H～27FFFH

Y_5：0A000H～0BFFFH 和 2A000H～2BFFFH

Y_7：0E000H～0FFFFH 和 2E000H～2FFFFH

2. 某 8086 系统要用 EPROM 芯片 2764 和 SRAM 芯片 6264 组成 16KB 内存，其中，ROM 地址范围为 FE000H～FFFFFH，RAM 地址范围为 F0000H～F1FFFH。用 74LS138 译码器设计该内存电路。

